ملخص درس

ملخص الدرس

الكهرباء

العلوم | السادس الابتدائي | الفصل الدراسي الثاني

المادة	العلوم
الصف	السادس الابتدائي
الفصل الدراسي	الفصل الدراسي الثاني
اسم الطالب/ة	.....

شرح الدرس واختباره
امسح لمشاهدة الشرح والاختبار

ورقة العمل
تدرّب على الدرس

■ الكهرباء الساكنة

• تنتج عن انتقال الإلكترونات بالدلك، ومثالها البرق.

• التأريض يفرغ الشحنات الزائدة.

■ الدائرة الكهربائية

• مصدر وأسلاك وحمل ومفتاح.

• المغلقة يسري فيها التيار والمفتوحة لا.

■ التوصيل

• التوالي مسار واحد، والتوازي مسارات متعددة.

■ المواد والسلامة

• الموصلات تمرر التيار والعوازل تمنعه.

• لا يد مبللة ولا حمل زائد على المقبس.

■ تذكّر

• الجهد بالفولت والتيار بالأمبير.